LP24: Phénomènes de résonnance dans différents domaines de la physique

Thibault Hiron-Bédiée

Niveau: Licence

Prérequis : Électrocinétique, régime sinusoïdal forcé, circuit RLC, dynamique du point, oscillateur harmo-

nique, polarisation, moment dipolaire, ondes électromagnétiques, rayonnement du corps noir.

Bibliographie : Faroux-Renault, Mécanique des fluides et ondes mécaniques

Extrait du programme de CPGE

Notions et contenus	Capacités exigibles
Thème 1 : ondes et signaux (PCSI)	
1.4. Oscillateurs libres et forcés	
Oscillateur électrique ou mécanique soumis à	Utiliser la représentation complexe pour étudier le régime
une excitation sinusoïdale. Résonance.	forcé.
	Relier l'acuité d'une résonance au facteur de qualité.
	Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité à
	partir de graphes expérimentaux d'amplitude et de phase.
	Mettre en œuvre un dispositif expérimental visant
	à caractériser un phénomène de résonance.
	Mettre en œuvre une démarche expérimentale vi-
	sant à caractériser des régimes transitoires du pre-
	mier ou du second ordre (flash, sismomètre, etc.).
5. Physique des ondes (PC)	
1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
1.1. Ondes mécaniques unidimensionnelles dans les solides déformables	
Applications:	
— régime forcé : résonances sur la corde de	En négligeant l'amortissement, associer mode propre et
Melde.	résonance en régime forcé.

Commencer par définir ce qu'est une résonance (en amplitude ou en puissance?)

1 Résonance pour un oscillateur électromécanique à un degré de liberté : oscillateur à quartz

On suit pour cette partie le calcul fait dans le sujet des petites mines de 2004. On a aussi le poly de Philippe sur la résonance en annexe.

1.1 Présentation du système

1.2 Caractéristiques de l'oscillateur

1.2.1 Équations mécanique et équivalent électrique

PFD et loi des mailles. On en déduit les valeurs de R, L et C équivalents.

1.2.2 Admittance équivalente

Charge totale égale à somme des charges, intensité totale donc somme des intensités. La partie p et la partie s sont soumises à la même tension, c'est donc un circuit avec deux branches parallèles.

On écrit donc le schéma électrique équivalent (condensateur parallèle à RLC série et on en calcule l'admittance équivalente).

On peut tracer son évolution via un programme python pour faire apparaître la résonance une première fois. On peut aussi zoomer autour de la fréquence de résonance et montrer son comportement en dérivateur dans cette zone là.

1.3 Étude expérimentale

Manip : résonance de l'oscillateur à Quartz. cf Poly de Philippe, on calcule notamment le facteur de qualité (que l'on définit bien entendu). tracé du diagramme de Bode.

On a regardé dans cette manip la résonance en tension.

2 Résonance pour un système à deux degrés de liberté : oscillateurs couplés

2.1 Couplage d'oscillateurs harmoniques

Deux systèmes masse—ressort reliés par un ressort, on balance l'équation directe (c'est un PFD, on en a fait un juste avant et l'oscillateur harmonique est en prérequis)

On obtient un système d'équations couplées, on peut définir deux fréquences propres pour le système pour $x_1 + x_2$ et $x_1 - x_2$, modes symétrique et antisymétrique.

On traite l'ensenble en suivant le Faroux-Renault p. 133

2.2 Application : la molécule de dioxyde de carbone

Balancer les équations sur transparent, ce sont les mêmes équations mécaniques que pour les deux oscillateurs couplés

2.2.1 Interaction avec une onde électromagnétique

On exprime le moment dipôlaire et l'interaction avec l'onde électromagnétique pour arriver à la puissance absorbée, on constate qu'on retrouve un système type passe bande avec un facteur de qualité. On peut calculer la fréquence propre du mode antisymétrique et en arriver à la conclusion qu'on est bien dans l'infrarouge, d'où le caractère gaz à effet de serre.

On peut aussi remarquer que le mode symétrique est transparent car symétrique...

Le $\lambda_{\rm max}$ de la Terre à 290 K est de 10 µm d'après la loi de Wien. On trouve $\lambda_A=4{,}35\,\mu{\rm m}$ et $\lambda_T=14{,}7\,\mu{\rm m}$.

3 Résonance pour un système avec un nombre infini de degrés de libertés : cavité résonante de Fabry-Pérot

Exercice 5 du TD de Sayrin et Perez d'optique

3.1 Différence de marche

Aller vite

3.2 Intensité de l'onde transmise

3.3 Pouvoir de résolution